

# OBSAH

<b>POJMY, SKRATKY A OZNAČENIA.....</b>	<b>5</b>
<b>ÚVOD.....</b>	<b>9</b>
<b>1 NAPÁJACIE ZDROJE V ELEKTRONIKE .....</b>	<b>11</b>
1.1 CHEMICKÉ ZDROJE ELEKTRICKEJ ENERGIE .....	11
1.1.1 Terminológia .....	12
1.1.2 Primárne galvanické články.....	13
1.1.3 Sekundárne galvanické články.....	16
1.1.4 Systémy na manažment prevádzky batérií.....	20
1.2 SPÍNANÉ ZDROJE .....	24
1.3 AKTÍVNE HARMONICKÉ FILTRE .....	29
<b>2 RIADENIE ELEKTRICKÉHO VÝKONU SILOVÝCH OBVODOV .....</b>	<b>31</b>
2.1 RIADENIE VÝKONU JEDNOSMRNÉHO PRÚDU .....	31
2.2 ZAPOJENIA NA RIADENIE VÝKONU V OBVODOCH STRIEDAVÉHO PRÚDU .....	32
2.2.1 Fázové riadenie .....	34
2.2.2 Spínanie v nule .....	35
2.3 NASTAVENIE PRACOVNÉHO BODU TYRISTORA A TRIAKA .....	38
2.4 RIADENIE VÝKONU OPTOTRIAKOM .....	38
<b>3 PRÍSTROJOVÉ ZOSILŇOVAČE.....</b>	<b>42</b>
3.1 VLASTNOSTI PRÍSTROJOVÝCH ZOSILŇOVAČOV.....	42
3.2 DÔLEŽITÉ PRAVIDLÁ PRI NÁVRHU ZAPOJENÍ S PRÍSTROJOVÝM ZOSILŇOVAČOM.....	45
3.3 APLIKÁCIE PRÍSTROJOVÝCH ZOSILŇOVAČOV.....	48
<b>4 AKTÍVNE FREKVENČNÉ ANALÓGOVÉ FILTRE .....</b>	<b>52</b>
4.1 RADENIE FILTROV .....	52
4.2 POUŽÍVANÉ APROXIMÁCIE .....	54
4.3 AKTÍVNE FILTRE PRVÉHO RÁDU .....	57
4.3.1 Dolnopriepustný filter prvého rádu .....	57
4.3.2 Hornopriepustný filter prvého rádu.....	58
4.3.3 Príklady návrhu aktívnych filtrov 1. rádu.....	59
4.4 AKTÍVNE FILTRE DRUHÉHO RÁDU.....	60
4.4.1 Dolnopriepustný filter 2. rádu .....	60
4.4.2 Hornopriepustný filter 2. rádu.....	62
4.4.3 Príklady návrhu aktívnych filtrov vyšších rádov .....	63
4.5 VŠEOBECNÝ IMPEDANČNÝ KONVERTOR .....	66
4.5.1 Aktívna indukčnosť .....	66
4.5.2 Frekvenčne závislé záporné rezistory .....	67
<b>5 UNIFIKOVANÉ SIGNÁLY .....</b>	<b>68</b>
5.1 ROZDELENIE UNIFIKOVANÝCH SIGNÁLOV .....	68
5.2 SNÍMAČE S UNIFIKOVANÝM VÝSTUPOM .....	70
<b>6 GALVANICKÉ ODDELENIE SIGNÁLOV .....</b>	<b>75</b>
6.1 GALVANICKÉ ODDELENIE .....	75
6.2 OPTICKÁ VÄZBA .....	76
6.3 MAGNETICKÁ VÄZBA .....	81
6.4 KAPACITNÁ VÄZBA .....	83
6.5 ZHRNUTIE PARAMETROV GALVANICKÉHO ODDELENIA.....	84
<b>7 ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA .....</b>	<b>86</b>
7.1 REFERENČNÝ MODEL KOMUNIKÁCIE ISO / OSI.....	86
7.2 HART, WIRELESS HART .....	88
7.3 1-WIRE .....	91
7.4 UART .....	94
7.5 IRDA.....	96
7.6 RS232 .....	97

7.7 RS422 .....	100
7.8 RS485 .....	101
7.9 I <sup>2</sup> C, SMBUS .....	104
7.10 I <sup>2</sup> S .....	110
7.11 SPI .....	112
7.12 PROFIBUS .....	114
7.13 CAN.....	116
7.14 USB .....	119
<b>8 RÁDIOFREKVENČNÁ IDENTIFIKÁCIA.....</b>	<b>126</b>
<b>9 ZÁVER.....</b>	<b>131</b>
<b>POUŽITÁ LITERATÚRA.....</b>	<b>132</b>