

OBSAH

ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK	7
ÚVOD	15
1 ELEKTROSTATICKÉ POLE	17
1.1 Coulombov zákon, intenzita elektrostatického poľa	17
1.1.1 Coulombov zákon.....	17
1.1.2 Intenzita elektrostatického poľa	17
1.2 Elektrické napätie, elektrický potenciál	19
1.3 Energia elektrostatického poľa.....	22
1.4 Kondenzátor	23
1.4.1 Princíp kondenzátora	23
1.4.2 Spájanie kondenzátorov.....	26
1.4.3 Vlastnosti a označovanie kondenzátorov.....	28
2 ELEKTRICKÝ PRÚD	30
2.1 Základné pojmy.....	30
2.2 Ohmov zákon	34
2.3 Voltampérová charakteristika	35
2.4 Rezistor	36
2.5 Elektrické obvody.....	37
2.6 Riešenie elektrických obvodov	43
2.6.1 Základné pojmy, terminológia	43
2.6.2 Kirchhoffove zákony.....	44
2.6.3 Spájanie prvkov	46
2.6.4 Zapojovanie odporov	46
2.6.5 Zapájanie zdrojov	49
2.6.6 Riešenie elektrických obvodov s jedným zdrojom	51
2.6.7 Riešenie elektrických obvodov s viacerými zdrojmi.....	52
2.7 Výkon a práca jednosmerného prúdu.....	53
3 MAGNETICKÉ POLE	55
3.1 Úvod, základné pojmy.....	55
3.2 Rozdelenie magnetických materiálov	56

3.3 Zdroje magnetického poľa.....	58
3.3.1 Permanentný magnet	58
3.3.2 Prúdovodič	58
3.3.3 Cievka	59
3.4 Veličiny magnetického poľa	61
3.4.1 Magnetické napätie	61
3.4.2 Intenzita magnetického poľa	61
3.4.3 Magnetická indukcia, magnetický tok.....	62
3.5 Magnetizačné krivky	63
3.6 Magnetické obvody.....	66
3.7 Silové pôsobenie magnetického poľa	68
3.7.1 Pôsobenie homogénneho magnetického poľa na prúdovodič	68
3.7.2 Vzájomné pôsobenie dvoch rovnobežných prúdovodičov	69
3.8 Elektromagnetická indukcia	71
3.8.1 Faradayov indukčný zákon	71
3.8.2 Transformačná forma indukčného zákona	71
3.8.3 Pohybová forma indukčného zákona	72
3.8.4 Vlastná indukčnosť	73
3.8.5 Vzájomná indukčnosť	75
3.8.6 Vírivé prúdy	76
4 STRIEDAVÝ PRÚD	78
4.1 Kategorizácia striedavých veličín	78
4.2 Jednofázový prúd	80
4.3 Riešenie obvodov striedavého prúdu	86
4.3.1 Symbolicko-komplexná metóda.....	86
4.3.2 Základné matematické operácie s komplexnými číslami	89
4.3.3 Základné matematické operácie s fázormi	91
4.3.4 Základné stavebné prvky striedavých obvodov	92
4.3.5 Jednoduché obvody striedavého prúdu.....	95
4.3.6 Reálna cievka.....	98
4.3.7 Reálny kondenzátor	99
4.3.8 Rezonančné obvody	100
4.4 Výkon a práca striedavého prúdu.....	104
5 TROJFÁZOVÁ SÚSTAVA	108
5.1 Vznik trojfázovej sústavy napätí	108
5.2 Výkon trojfázovej sústavy prúdov	114
5.3 Meranie výkonu trojfázového prúdu	115

6 POLOVODIČOVÉ MATERIÁLY	119
6.1 Vlastné polovodiče.....	119
6.2 Nevlastné polovodiče.....	121
6.3 PN prechod	122
7 POLOVODIČOVÉ SÚČIASTKY	124
7.1 Polovodičové diódy.....	124
7.1.1 Usmerňovacia dióda.....	124
7.1.2 Zenerova dióda	126
7.1.3 Inverzná dióda.....	127
7.1.4 Tunelová dióda.....	128
7.1.5 Fotodióda	129
7.1.6 Elektroluminiscenčná dióda	130
7.2 Tranzistory	131
7.2.1 Bipolárny tranzistor.....	131
7.2.2 Unipolárny tranzistor	135
7.3 Viacvrstvé polovodičové spínacie súčiastky	141
7.3.1 Tyristor	141
7.3.2 Triak.....	144
7.3.3 Diak	145
8 ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA	147
8.1 Napájací zdroj	147
8.1.1 Transformátor	147
8.1.2 Usmerňovač	148
8.1.3 Filter	153
8.1.4 Stabilizátor	157
8.2 Zosilňovač.....	160
8.2.1 Základné pojmy a charakteristiky	160
8.2.2 Jednostupňový zosilňovač s bipolárnym tranzistorom v zapojení so spoločným emitorom	163
8.2.3 Viacstupňový zosilňovač	166
8.2.4 Operačný zosilňovač	168
8.2.5 Spätná väzba	169
9 LITERATÚRA.....	173